
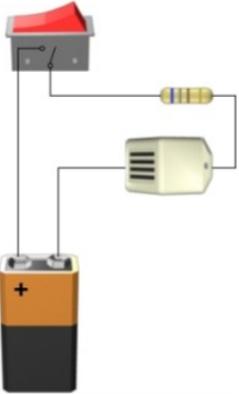


23. Dibuja los esquemas simbólicos de los siguientes circuitos en TU CUADERNO


a)

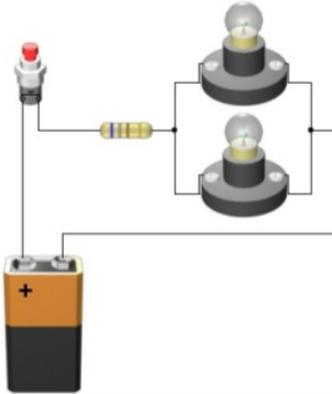


b)




c)

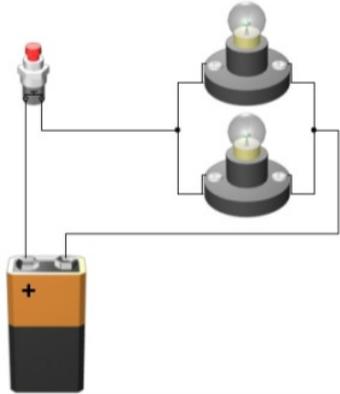


d)

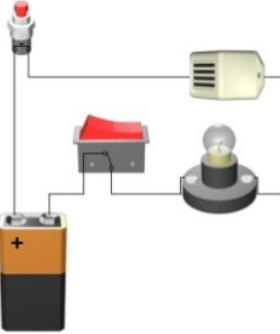


e)

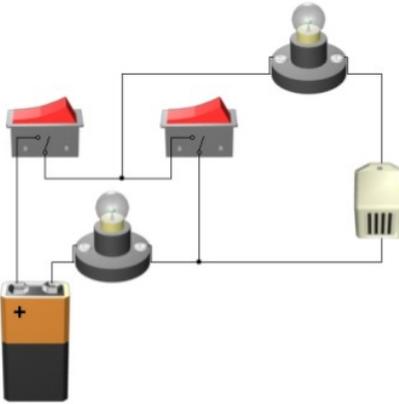


f)

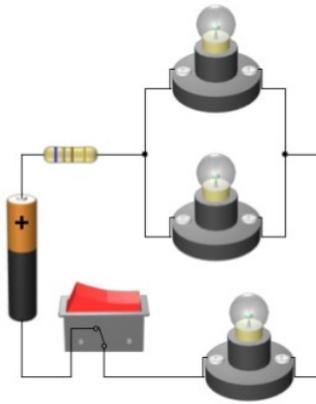

g)

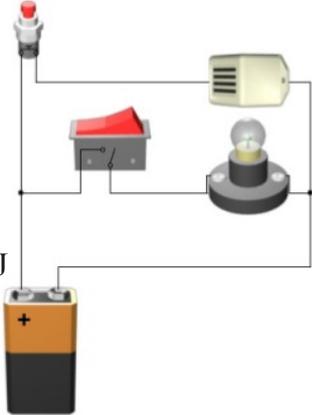

h)

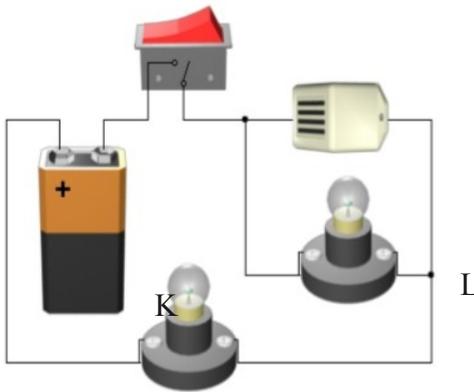

i)

